

Aritmética Binária & ULAs

Prof. Fernando Passold

© Nov/2008, Jun/2012

REVISÃO



Cascateamento de Somadores BCD:

CI Somador BCD:
- 74HCT583 (4 bits)

 


FIGURA 6.15 Conexão de somadores em cascata para somar dois números decimais de três dígitos.

Estrutura Interna Somador BCD:

Note: enquanto o resultado de uma soma não ultrapassa o número 9, o somador BCD atua exatamente igual a um somador binário.

O que acontece então quando o resultado é ≥ 10 ?

$$Y = C_4 + \sum_3 \cdot \sum_2 + \sum_3 \sum_2 \sum_1$$

Detecta casos de resultados > 9

$$Y = C_4 + \sum_3 (\sum_2 + \sum_2 \cdot \sum_1)$$

$$Y = C_4 + \sum_3 (\sum_2 + \sum_1)$$

Ref	C_4	Saída VR binário					Saída VBCD				
		Σ_3	Σ_2	Σ_1	Σ_0		C_4	S_4	S_3	S_2	S_1
:		:									:
8	0	1	0	0	0		0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1		0	1	0	0	1
+1	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
+1	11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
+1	12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
+1	13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
	14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
	15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
	17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
	18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0

$$x + \bar{x}y = x + y$$

Estrutura Interna Somador BCD:

Exemplo:


$$\begin{array}{r}
 6 \\
 + 7 \\
 \hline
 13
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0100 \\
 + 0111 \\
 \hline
 1011
 \end{array}
 \quad
 \left. \begin{array}{l} \text{1o-Somador Binário} \\ \text{2o-Somador Binário} \end{array} \right\}$$

Para DEC/Display
7-Segmentos

$$Y = C_4 + \sum_3 \cdot \sum_2 + \sum_3 \sum_2 \sum_1$$


$$Y = C_4 + \sum_3 (\sum_2 + \sum_2 \cdot \sum_1)$$

$$Y = C_4 + \sum_3 (\sum_2 + \sum_1)$$

 

Recordando: Subtração (C_2) usando Cls Somadores binários:

Neste caso: $\Sigma = A - B$

 

Uso do “Inversor Controlado”:


 


Fig.: Exemplo de solução típica empregada em circuitos aritméticos binários.

 Exemplo usando Inversor Controlado:

- Círcuito de subtração: $\Sigma = A - B$



00-01110011110101111010011101011010000000111

1010111010011101011010000000111

30111010011111110001110011110101111001110101101000000111

100110110110110110000000111

111111000110011101011101001101011000000111

011100111101011101001101011010000000111

1101011101001110110110000000111

THE HISTORY OF THE TOWNSHIP OF ST. JAMES

11011101001111111100011100011110101111010011101011010000000111

THE BOSTONIAN 11

1001111010111010011101011010000000111

101011010000000111

卷之三

1110001110011111010111001101011000000111


11011101001111111000111001111010111010011010101101000000111

Circuitos de ULAs

Circuitos Digitais I

f. Fernando Passold

ULA simples de 1 bit:

 


ULA:


-**Unidade Lógica e Aritmética;**
-Resume em si mesma a possibilidade de execução de operações básicas (AND, OR, NOT) e soma de duas palavras binárias.

◀ Figura ao lado:
ULA simples de 1 bit.

(Cont) ULA simples de 1 bit:

 

Arquitetura genérica de uma ULA

 

ULA 74LS382/HC382:


 


Tabela de função do 74HC382:

S ₂ S ₁ S ₀	Operação	Comentário
0 0 0	CLEAR	F ₃ F ₂ F ₁ F ₀ = 0000
0 0 1	B - A	Requer C _N = 1
0 1 0	A - B	Requer C _N = 1
0 1 1	A + B	Requer C _N = 0
1 0 0	A ⊕ B	XOR
1 0 1	A + B	OR
1 1 0	AB	AND
1 1 1	PRESET	F ₃ F ₂ F ₁ F ₀ = 1111

Comentários:

- | | |
|--|---|
| A = número de entrada de 4 bits. | F = número de salida de 4 bits. |
| B = número de entrada de 4 bits. | C _{N+4} = "carry-out" de posición MSB. |
| C _N = "carry-in" en posición LSB. | OVR = 1 para overflow de números con signo. |
| S = 3 bits para seleccionar operación. | NULL = 1 cuando salida igual a cero |
| | SGN = 1 para indicar resultado negativo |

 

ULA 74LS382/HC382 (cont)

 


Tabela de funções do 74HC382:


$S_2 S_1 S_0$	Operação	Comentário
0 0 0	CLEAR	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 0000$
0 0 1	$B - A$	Requer $C_N = 1$
0 1 0	$A - B$	Requer $C_N = 1$
0 1 1	$A + B$	Requer $C_N = 0$
1 0 0	$A \oplus B$	XOR
1 0 1	$A + B$	OR
1 1 0	AB	AND
1 1 1	PRESET	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 1111$

Exemplos de Operações:

- Subtração (em $\setminus C_2$):

- Com $S_2 S_1 S_0 = 001$, a ULA subtrai o número de entrada A do número de entrada B. O resultado surge em $F_3 F_2 F_1 F_0$. Note que a operação de subtração exige $C_N=1$!

- Compare com:

 

ULA 74LS382/HC382 (cont)

 


Tabela de funções do 74HC382:

$S_2 S_1 S_0$	Operação	Comentário
0 0 0	CLEAR	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 0000$
0 0 1	$B - A$	Requer $C_N = 1$
0 1 0	$A - B$	Requer $C_N = 1$
0 1 1	$A + B$	Requer $C_N = 0$
1 0 0	$A \oplus B$	XOR
1 0 1	$A + B$	OR
1 1 0	AB	AND
1 1 1	PRESET	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 1111$

Exemplos de Operações:

Subtração (em 1C2):

Com $S_2 S_1 S_0 = 001$, a ULA subtrai o número de entrada A do número de entrada B. O resultado surge em $F_3 F_2 F_1 F_0$.

Note que a operação de subtração exige $C_N=1$!

■ Operação XOR:

- Com $S_2 S_1 S_0 = 100$, a ULA realiza XOR bit à bit sobre as entradas A e B.

- Se $A_3 A_2 A_1 A_0 = 0110$ e $B_3 B_2 B_1 B_0 = 1100$, será obtido:

$$F_3 = A_3 \oplus B_3 = 0 \oplus 1 = 1$$

$$F_2 = A_2 \oplus B_2 = 1 \oplus 1 = 0$$

$$F_1 = A_1 \oplus B_1 = 1 \oplus 0 = 1$$

$$F_0 = A_0 \oplus B_0 = 0 \oplus 0 = 0$$

ULA 74LS382/HC382 (cont)

 


Tabela de funções do 74HC382:

$S_2 S_1 S_0$	Operação	Comentário
0 0 0	CLEAR	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 0000$
0 0 1	$B - A$	Requer $C_N = 1$
0 1 0	$A - B$	Requer $C_N = 1$
0 1 1	$A + B$	Requer $C_N = 0$
1 0 0	$A \oplus B$	XOR
1 0 1	$A + B$	OR
1 1 0	AB	AND
1 1 1	PRESET	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 1111$

Problemas:

- Determine as saídas do 74LS382 para as seguintes entradas:
 $S_2 S_1 S_0 = 010$;
 $A_3 A_2 A_1 A_0 = 0100$;
 $B_3 B_2 B_1 B_0 = 0001$, e $C_N = 1$.

Resposta:

$$\begin{aligned}F_3 F_2 F_1 F_0 &= 0011 \\C_{N+4} &= 1 \\OVR &= 0\end{aligned}$$

- Altere o código de seleção anterior para 011 e repita o exercício mantendo as mesmas entradas.

Resposta:

$$\begin{aligned}F_3 F_2 F_1 F_0 &= 0110 \\C_{N+4} &= 0 \\OVR &= 0\end{aligned}$$

ULA 74LS382/HC382 (cont)

 


Tabela de funções do 74HC382:

$S_2 S_1 S_0$	Operação	Comentário
0 0 0	CLEAR	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 0000$
0 0 1	$B - A$	Requer $C_N = 1$
0 1 0	$A - B$	Requer $C_N = 1$
0 1 1	$A + B$	Requer $C_N = 0$
1 0 0	$A \oplus B$	XOR
1 0 1	$A + B$	OR
1 1 0	AB	AND
1 1 1	PRESET	$F_3 F_2 F_1 F_0 = 1111$

Problemas:

- Determine as saídas do 74LS382 para as seguintes entradas:
 $S_2 S_1 S_0 = 010$;
 $A_3 A_2 A_1 A_0 = 0100$;
 $B_3 B_2 B_1 B_0 = 0001$, e $C_N = 1$.

Resposta:

$$\begin{aligned}F_3 F_2 F_1 F_0 &= 0011 \\C_{N+4} &= 1 \\OVR &= 0\end{aligned}$$


- Altere o código de seleção anterior para 011 e repita o exercício mantendo as mesmas entradas.

Resposta:

$$\begin{aligned}F_3 F_2 F_1 F_0 &= 0110 \\C_{N+4} &= 0 \\OVR &= 0\end{aligned}$$

Outra ULA: 74181

Inputs

 

Obs.: pinos G e P previstos para gerar o propagar de forma acelerada do *carry-out* (*fast-look-ahead carry*)

Outputs


Mode select $S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0$	Logic functions ($M = H$)	Arithmetic operations
		$(M = L)(\bar{C}_n = H)$
$L \quad L \quad L \quad L$	$F = \bar{A}$	$F = \bar{A} \leftarrow$
$L \quad L \quad L \quad H$	$F = \overline{A + B}$	$F = A + B$
$L \quad L \quad H \quad L$	$F = \bar{A}B$	$F = A + \bar{B}$
$L \quad L \quad H \quad H$	$F = 0$	$F = \text{minus 1 (2's comp.)}$
$L \quad H \quad L \quad L$	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ plus } A\bar{B}$
$L \quad H \quad L \quad H$	$F = \bar{B}$	$F = (A + B) \text{ plus } A\bar{B}$
$L \quad H \quad H \quad L$	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ minus } B \text{ minus 1}$
$L \quad H \quad H \quad H$	$F = A\bar{B}$	$F = A\bar{B} \text{ minus 1}$
$H \quad L \quad L \quad L$	$F = \bar{A} + B$	$F = A \text{ plus } AB$
$H \quad L \quad L \quad H$	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = A \text{ plus } B$
$H \quad L \quad H \quad L$	$F = B$	$F = (A + \bar{B}) \text{ plus } AB$
$H \quad L \quad H \quad H$	$F = AB$	$F = AB \text{ minus 1}$
$H \quad H \quad L \quad L$	$F = 1$	$F = A \text{ plus } A^*$
$H \quad H \quad L \quad H$	$F = A + \bar{B}$	$F = (A + B) \text{ plus } A$
$H \quad H \quad H \quad L$	$F = A + B$	$F = (A + \bar{B}) \text{ plus } A$
$H \quad H \quad H \quad H$	$F = A$	$F = A \text{ minus 1}$

*Each bit is shifted to the next-more-significant position.

Simulador (em java) disponível em (25/11/2008):

<http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/20-arithmetic/50-74181/demo-74182-ALU-CLA.html>


Outra ULA: 74181

 

Obs: pines G y P previstos para generar o propagar de forma acelerada el *carry-out* (*fast-look-ahead carry*).

Seletor de operación S ₃ S ₂ S ₁ S ₀	Lógica (M=1)	Aritmética (M=0) (~C _{in} =0)	Aritmética (M=0) (~C _{in} =1)
0 0 0 0	~A	A + 1	A
0 0 0 1	~(A B)	(A B) + 1	A B
0 0 1 0	~A & B	(A ~B) + 1	A ~B
0 0 1 1	0 (zero)	0 (zero)	-1
0 1 0 0	~(A & B)	A + (A & ~B) + 1	A + (A & ~B)
0 1 0 1	~B	(A B)+(A & ~B)+1	(A B) + (A & ~B)
0 1 1 0	A ^ B	A - B	A - B - 1
0 1 1 1	A & ~B	A & B	(A & B) - 1
1 0 0 0	~A B	A + (A & B) + 1	A + (A & B)
1 0 0 1	~(A ^ B)	A + B + 1	A + B
1 0 1 0	B	(A ~B)+(A & B)+1	(A ~B) + (A & B)
1 0 1 1	A & B	A & B	(A & B) - 1
1 1 0 0	-1	A + A + 1	A + A
1 1 0 1	A ~B	(A B) + A + 1	(A B) + A
1 1 1 0	A B	(A ~B) + A + 1	(A ~B) + A
1 1 1 1	A	A	A - 1
Obs: ~	NOT Negación (complementa los bits).	^	OR

Outra ULA: 74181

 

Códigos de selección	Funciones lógicas	Funciones aritméticas *		
		M = 0		M = 1
0 0 0 0	\bar{A}			A
0 0 0 1	$\overline{A+B}$			$A+B$
0 0 1 0	\bar{AB}			$A+\bar{B}$
0 0 1 1	0			-1
0 1 0 0	\overline{AB}			$A+A\bar{B}$
0 1 0 1	\bar{B}			$(A+B)+\bar{A}\bar{B}$
0 1 1 0	$A \oplus B$			$A-B-1$
0 1 1 1	\bar{AB}			$\bar{AB}-1$
1 0 0 0	$\bar{A}+B$			$A+AB$
1 0 0 1	$\overline{A \oplus B}$			$A+B$
1 0 1 0	B			$(A+\bar{B})+AB$
1 0 1 1	AB			$AB-1$
1 1 0 0	1			$A+A$
1 1 0 1	$A+\bar{B}$			$(A+B)+A$
1 1 1 0	$A+B$			$(A+\bar{B})+A$
1 1 1 1	A			$(A+\bar{B})+A+1$

*: Expresadas en complemento a 2

+: Operador OR en funciones lógicas y signo más en operaciones aritméticas


-: Signo aritmético menos

— : Barra de inversión lógica

Obs: pines G y P previstos para generar o propagar de forma acelerada el *carry-out* (*fast-look-ahead carry*).

Outra ULA: 74181 (cont.)

Distribuição e função dos pinos:

 

- A0 ... A3, entradas de operandos.
- B0 ... B3, entradas de operandos.
- /F0 ... /F3, saídas (ATIVO BAIXO) da ALU: onde aparecem os resultados das operações.
- Entradas S0 ... S3, correspondem as linhas de seleção de operação do circuito; mediante estas se seleciona a função que o circuito deve realizar.
- Entrada /M, entrada de controle (ATIVO BAIXO); por meio desta entrada se indica ao circuito a operação a realizar:
 - Si /M=1, realiza operações lógicas, e;
 - Si /M=0, realiza operações aritméticas.
- Entrada /C_n, entrada de “carry-in” (ATIVO BAIXO). Esta entrada deverá estar ativada ou não de acordo com a operação aritmética à ser realizada.
- Saída /C_{n+4} é a saída de “carry-out” (ATIVO BAIXO).
- Saída A=B, é uma saída em coletor aberto e indica quando os operadores de entrada são iguais. Por exemplo, quando é realizada a operação aritmética de subtração, esta saída se ativa quando ambos os operandos são iguais.
- Saída /G, de geração acelerada de carry (ATIVO BAIXO). Em operações aritméticas de soma, esta saída (se ativa) indica que o resultado F é maior ou igual a 16, e no caso de subtração, indica quando F é menor que zero.
- Saída /P, saída para propagação acelerada de carry (ATIVO BAIXO).
- As saídas /G e /P se usam para cascatear vários circuitos integrados do tipo 74181 empregando o método de propagação de carry em paralelo.

ULA 74181

Selector de operación
 $S_3 S_2 S_1 S_0$

Aritmética
 $(M=0) (\sim C_{in}=1)$

0 0 0 0

A

0 0 0 1

$A \mid B$

0 0 1 0

$A \mid \sim B$

0 0 1 1

-1

0 1 0 0

$A + (A \& \sim B)$

0 1 0 1

$(A \mid B) + (A \& \sim B)$

0 1 1 0

$A - B - 1$

0 1 1 1

$(A \& B) - 1$

1 0 0 0

$A + (A \& B)$

1 0 0 1

$A + B$

1 0 1 0

$(A \mid \sim B) + (A \& B)$

1 0 1 1

$(A \& B) - 1$

1 1 0 0

$A + A$

1 1 0 1

$(A \mid B) + A$

1 1 1 0

$(A \mid \sim B) + A$

1 1 1 1

$A - 1$

Function

0	1	2	3	4
4	5	6	7	2
8	9	A	B	1
C	D	E	F	0
-	+			


Operand A

0	1	2	3	4
4	5	6	7	2
8	9	A	B	1
C	D	E	F	0
-	+			

Operand B


0	1	2	3	4
4	5	6	7	2
8	9	A	B	1
C	D	E	F	0
-	+			

'181

 


1=logic/0=arithmetic


Carry Out

 

Result

 

A=B Flag

 


CLA Generation

 Hades editor (applet mode)

Function

Operand A

 

1=logic/0=arithmetic

(13200,08400) 84.32% ◀ III

i K II


Selector de operación $S_3\ S_2\ S_1\ S_0$	Lógica (M=1)	Aritmética (M=0) ($\sim C_{in} = 0$)
0 0 0 0	$\sim A$	$A + 1$
0 0 0 1	$\sim(A \mid B)$	$(A \mid B) + 1$
0 0 1 0	$\sim A \& B$	$(A \mid \sim B) + 1$
0 0 1 1	0 (zero)	0 (zero)
0 1 0 0	$\sim(A \& B)$	$A + (A \& \sim B) + 1$
0 1 0 1	$\sim B$	$(A \mid B) + (A \& \sim B) + 1$
0 1 1 0	$A \wedge B$	$A - B$
0 1 1 1	$A \& \sim B$	$A \& B$
1 0 0 0	$\sim A \mid B$	$A + (A \& B) + 1$
1 0 0 1	$\sim(A \wedge B)$	$A + B + 1$
1 0 1 0	B	$(A \mid \sim B) + (A \& B) + 1$
1 0 1 1	$A \& B$	$A \& B$
1 1 0 0	-1	$A + A + 1$
1 1 0 1	$A \mid \sim B$	$(A \mid B) + A + 1$
1 1 1 0	$A \mid B$	$(A \mid \sim B) + A + 1$
1 1 1 1	A	A



$$\begin{array}{r}
 & 3 \\
 +(-6) & + 1001 \\
 \hline
 -3 & 1101
 \end{array}$$


S=0110, M=0
Carry-in=1
 A=3
 B=6

Aplicações de ULA → em CPUs


 



PISC1

Bradford
J. Rodriguez

 

Aplicações de ULA → em CPUs

  


 

Aplicações de ULA → em CPUs

Aplicações de ULA → em CPUs

 Exemplo de operação à nível de máquina (Linguagem Assembly):



; Assembly program Z80

```
ORG 100H  
LD HL,1234H  
LD A,(HL)  
INC HL  
ADD A,(HL)  
INC HL  
LD (HL), A  
END
```

```
ORG 1234H  
DB 100,200
```


;Locate program
;Address of first instruction
;Operand 1 into HL
;Address of 2nd operand
;Addition
;Address of result
;store result
;end of program

;Location of data
;put 64H and 20H into memory location 1234H

Fonte (da figura):

<http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm> (Disponível em 10 Jun 2014)

Exemplo real: uP Z80 (8-bits)

 

Fonte: <http://www.msarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm> (Disponível em 10 Jun 2014)

Assembly - Exemplo:

Linha do programa

↓
Posição na Memória (Endereço)

0001
0002
0003
0004 0100 21 34 12
0005 0103 7E
0006 0104 23
0007 0105 86
0008 0106 23
0009 0107 77
0108
0011
0012
0013 1234 64 C8

↓
Número de erros = 0

Outra Posição na Memória: Dados


; Assembly program Z80

ORG 100H
LD HL,1234H
LD A,(HL)
INC HL
ADD A,(HL)
INC HL
LD (HL), A
END

ORG 1234H
DB 100,200

;Locate program at 100H
;Address of first number
;Operand 1 into Accu
;Address of 2nd number
;Addition
;Address of result (sum)
;store result
;end of program

;Location of the data
;put 64H and C8H

 

Fonte: <http://www.fb9dv.uni-duisburg.de/vs/de/education/Dv1/vorlesung2006/Z80-add.pdf> (Disponível em 10 Jun 2014)

Assembly Z80 - Outros Exemplos.

```
ld a,5          ; load 5 into A
ld b,7          ; load 7 into B
add a,b        ; add B to A, store result to A
ld (Result),a  ; store the value of A into the variable Result
```


```
ld a,(Height)   ; loading Height into A
ld b,a          ; loading this value into B from A (it cannot be done
                ; directly from the variable; see the possibilities below)
ld a,(Width)    ; loading Width into A
add a,a          ; adding A to itself, making it multiplied by two
add a,b          ; adding the height once
add a,b          ; adding the height again to complete the sum
ld (Perim),a    ; storing the result into Perim
```

Execução de programa em Assembly:


1st instruction:

LD HL,1234H ;Address of first number

 Meaning: „HL := 1234H“ and (of course) „PC := PC + 3“



...After

 


Execução de programa em Assembly:

4th instruction:

ADD A, (HL) ;Addition

 Meaning: „A := A + [HL]“ and „PC := PC + 1“



Before...

0100	21
0101	34
0102	12
0103	7E
0104	23
0105	86
0106	23
0107	77
1234	64
1235	C8
1236	

Program

Data

Registradores internos do Z80:

Z80 8-bit Data Registers

General Registers

A	Flags
B	C
D	E
H	L


Alternate Registers

A'	F'
B'	C'
D'	E'
H'	L'


Z80 Flags

S	Sign
Z	Zero
X	no flag
H	Half-Carry (Addition) for BCD Arithmetic
X	no flag
P/V	Parity/Overflow
N	Half-Carry (Subtraction) for BCD Arithmetic
C	Carry


Arquitetura interna PIC 16F84 (8-bits)

 

Arquitetura interna PIC 16F84 (8-bits)

 

Arquitetura interna PIC 16F84 (8-bits)


 


Processador de 4-bits TTL:




<http://ygg-it.tripod.com/index.html>

(Disponível em 20 Jun 2012)

  


Processador de 4-bits TTL:

 


Debug Leds (Flags):
Mostra status da ULA:
Yellow=Carry,
Green=Zero,
Red=4-bit Accumulator

<http://ygg-it.tripod.com/index.html>

(Disponível em 20 Jun 2012)


 


Resultados:
(Display de Saída)

 

Entradas:
(Operadores +
Instruções)

Processador de 4 bits

  


OP-CODE & OPERAND	APOLLO181 Basic Instructions	Program Command example
8r	Execute operation p in Logic Mode on operands A (ACC) and B (register r)	Example 49, 8E: ALU s3,s2,s1,s0 = "1001" ACC = ACC XNOR RegE
9s	SET Carry flag to "no Carry" (s=0000) or SET Carry flag to "with Carry" (s=1111) (ACC unchanged)	Example 9F: SET "with carry"
An	Compare n with ACC and SET "with Carry" if ACC>n or SET Zero flag=1 if ACC=n (ACC unchanged)	Example 19, A8: ACC = 9h Compare and SET "with carry" (because 9h>8h)
Br	Compare register r with ACC and SET "with Carry" if ACC>r or SET Zero flag=1 if ACC=r (ACC unchanged)	Example 17, 25, B5: ACC = 7h Reg5 = 7h Compare and SET "Zero flag=1" (because 7h=7h)
Cn	If Zero flag= 1 jump to location $(16 * n + ACC)_{10}$	Example 19, A9, CF: ACC = 9h Compare and SET "Zero flag=1" (because 9h=9h) JUMP to F9
Dn	If "with Carry" jump to location $(16 * n + ACC)_{10}$	Example 19, A8, 10, DC: ACC = 9h Compare and SET "with carry" (because 9h>8h) ACC = 0h JUMP to C0
En	Load ACC with Input Port(n)	Example E2: ACC = PORT2
Fn	Load Output Port(n) with ACC	Example F8: PORT8 = ACC

Arquitetura de Computadores:

 Exemplos:
- ARM7

Von Neumann's → A mesma memória estoca o programa e os dados.




1 único barramento de dados + 1 único barramento de endereços
Eventual “gargalo” na busca e execução das instruções, limitando largura de banda!

Arquitetura de Computadores:

 Exemplos:
- PIC;
- ARM9;
- ARM11;

Harward → Separa memória de dados da memória para estocar o programa.



Diferentes barramentos de dados e endereços: 1 para programa x outro para dados.

ARM Cortex M3 → Raspberry Pi

